


Modelagem

Prática I

Leandro Bicalho Quintão

EC - 14.1.8083

④ RC série

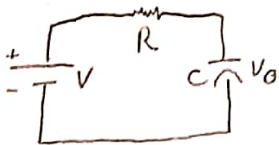

Foi calculado no ~~roteiro~~ 2º:

$$\tau = RC$$

$$t_s = 4\tau$$

$$t_n = 2,2\tau$$

$$V_o(s) = \frac{V(s) \cdot \frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}}$$

$$\frac{V_o(s)}{V(s)} = \frac{\frac{1}{Cs}}{\frac{RCs + 1}{Cs}}$$


$$\frac{V_o(s)}{V(s)} = \frac{1}{RCs + 1} \quad (\div \frac{1}{RC})$$

$$\boxed{\frac{V_o(s)}{V(s)} = \frac{1/RC}{s + 1/RC}}$$

→ Cálculo de τ , t_s (2%) e t_n (10% a 90%)

Situação	R (Ω)	C (F)	τ	t_s	t_n
1	100	2,2 μ	$0,22 \times 10^{-3}$	$0,88 \times 10^{-3}$	$0,484 \times 10^{-3}$
2	500	47 μ	$23,5 \times 10^{-3}$	0,094	0,517
3	1000	100 μ	0,1	0,4	0,22

⑤ RLC série

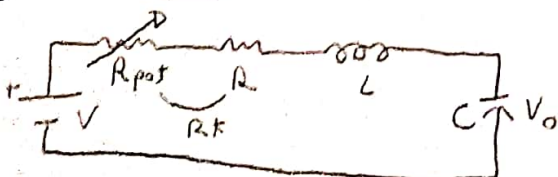

$$V_o(s) = \frac{V(s) \cdot \frac{1}{Cs}}{R + sL + \frac{1}{Cs}}$$

$$\frac{V_o(s)}{V(s)} = \frac{\frac{1}{Cs}}{\frac{R + sL + \frac{1}{Cs}}{Cs}} \quad (\div \frac{1}{LC})$$

$$\frac{V_o(s)}{V(s)} = \frac{1/LC}{s^2 + R/Ls + 1/LC}$$

→ Cálculo de ξ e ω_n em função de R , R_{pot} , L e C p/ cada um dos casos.

$$H(s) = \frac{K \omega_n}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx \frac{1}{\sqrt{(1 \times 10^{-3})(1 \times 10^{-5})}}$$

$$\xi = \frac{R + L}{2\omega_n} \Rightarrow \frac{(R + R_{pot})/L}{2\omega_n}$$

situação	$R(\Omega)$	$R_{pot}(\Omega)$	$L(H)$	$C(F)$	ξ	ω_n
1	13	239	1 m	1 m	0,126	1×10^6
2	13	410	1 m	1 m	0,2115	1×10^6
3	13	660	1 m	1 m	0,3365	1×10^6
4	13	1400	1 m	1 m	0,7065	1×10^6
5	13	4700	1 m	1 m	2,3565	1×10^6